
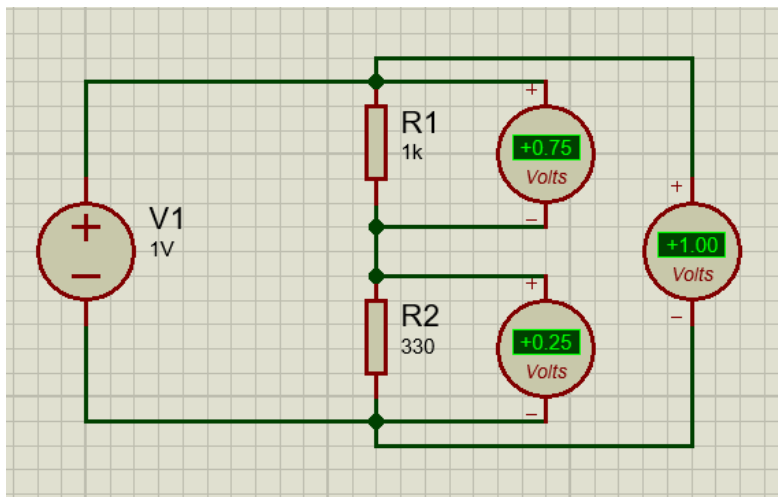


SIMULACIONES – PRÁCTICA 1 – USO DEL VOLTÍMETRO


FUENTE DE VOLTAJE – $E=1V$

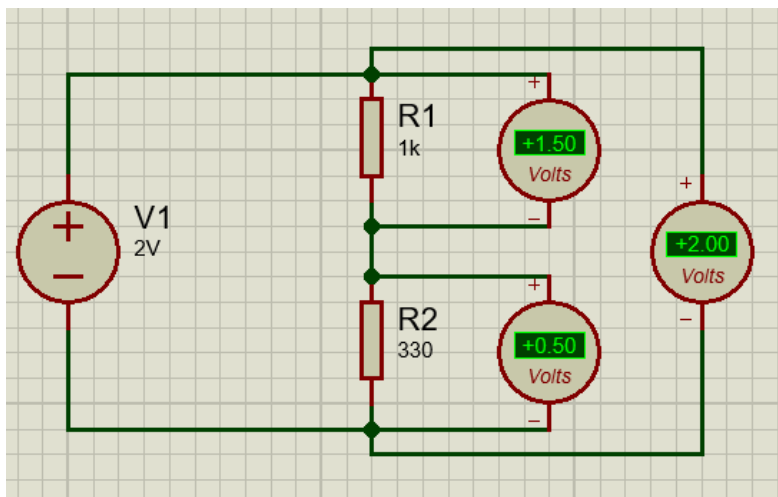


FUENTE DE VOLTAJE – $E=2V$




FUENTE DE VOLTAJE – $E=3V$

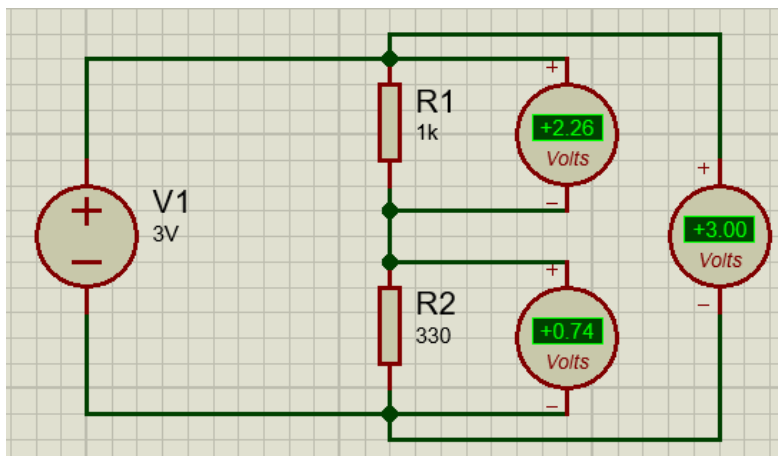


FUENTE DE VOLTAJE – E=4V

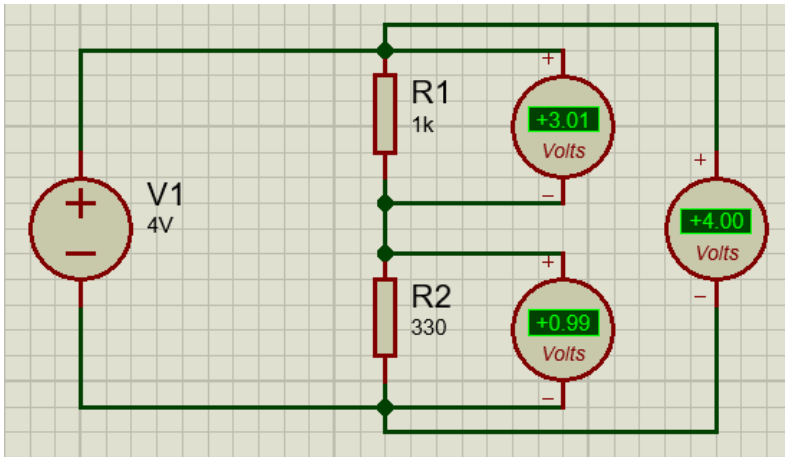


FUENTE DE VOLTAJE – E=5V

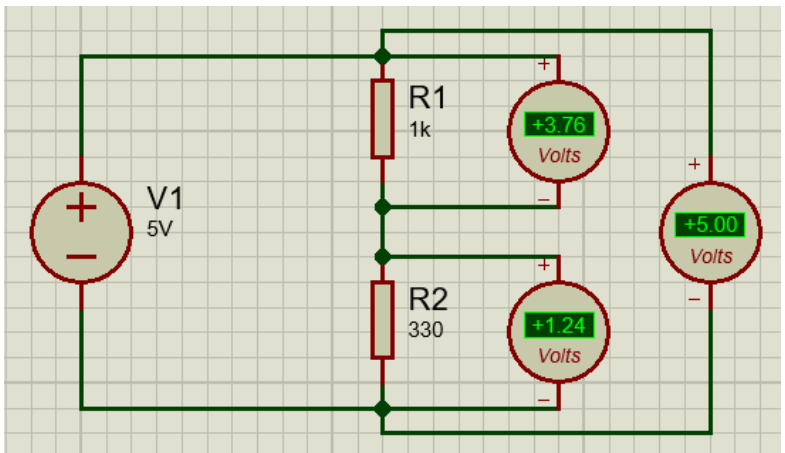


FUENTE DE VOLTAJE – E=6V

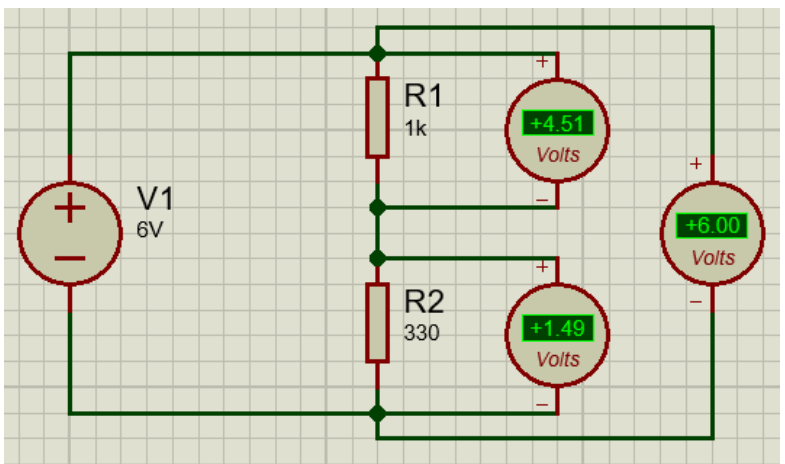


FUENTE DE VOLTAJE – E=7V

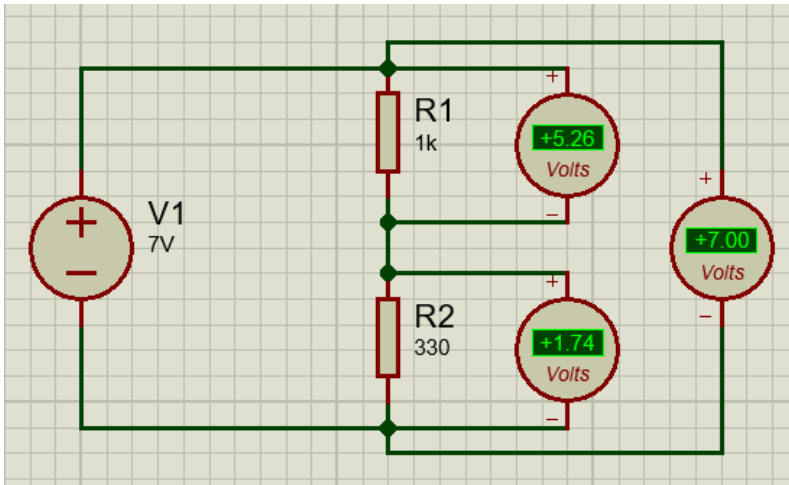


FUENTE DE VOLTAJE – E=8V

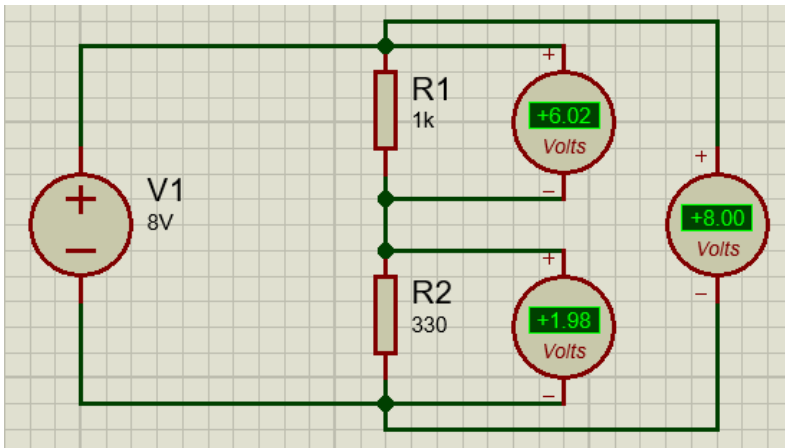


FUENTE DE VOLTAJE – E=9V

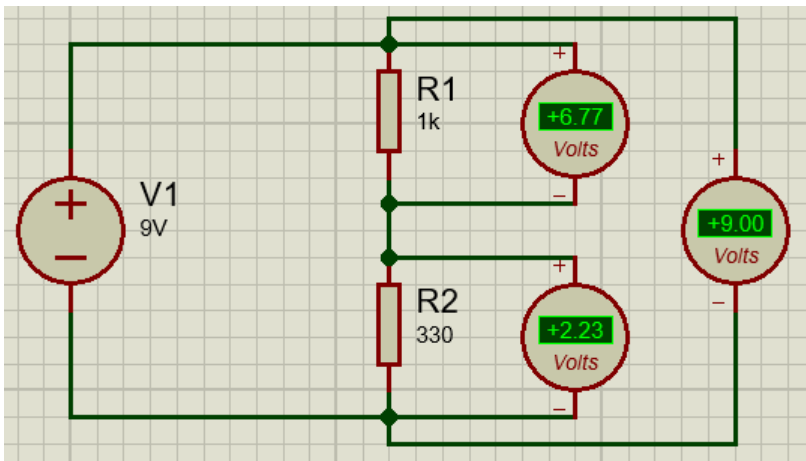

FUENTE DE VOLTAJE – E=10V

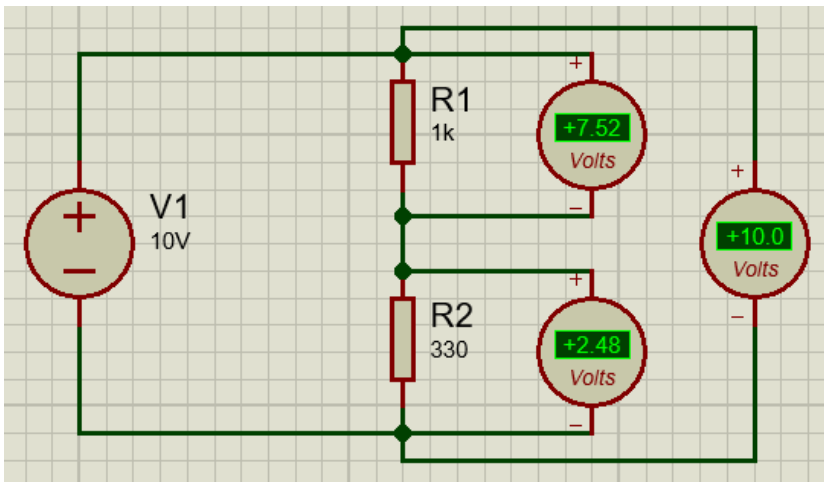

FUENTE DE VOLTAJE – E=11V

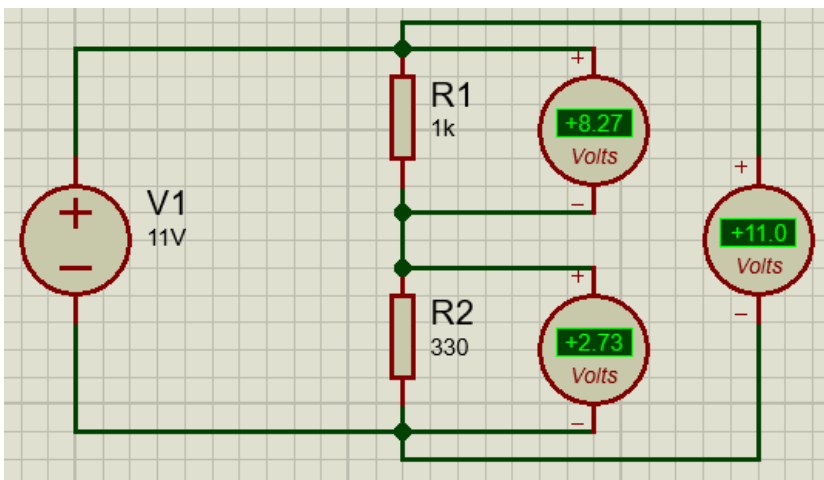

FUENTE DE VOLTAJE – E=12V

